

Roll No

BT-104 (CBGS)**B.Tech., I & II Semester**

Examination, November 2019

Choice Based Grading System (CBGS)
Basic Electrical and Electronics Engineering**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Kirchhoff's law.


7

किरचॉफ के नियम को समझाइये।

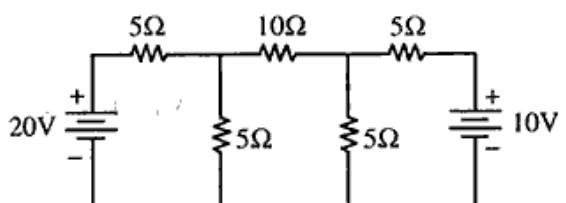b) Find the value of current in 10Ω resistance for the following circuit using Kirchhoff's law.

7

दस ओह्म के रजिस्टर्स (प्रतिरोध) में करेंट (धारा) का मान किरचॉफ के नियम की मदद से ज्ञात कीजिए।



2. a) Explain Superposition theorem.


7

सुपरपोजिशन प्रमेय समझाइये।

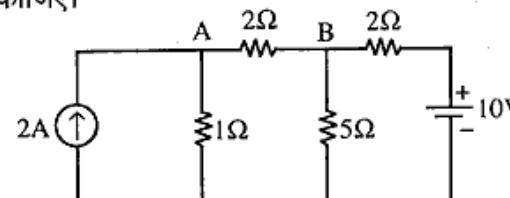b) Determine the current in the branch AB using Superposition theorem.

7

ब्रॉच AB में सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से धारा (करेंट) मान ज्ञात कीजिए।



3. a) Derive an expression of impedance, current, power factor, power in watts, in R-LC series circuit.

7

इम्पीडेन्स करेंट, पॉवर फेक्टर, पॉवर (वाट) का एक्सप्रेशन आर.एल.सी. सर्किट में निकालिए।

b) A choke coil has a resistance of 10Ω and inductance of $0.05H$ is connected in series with a condenser of $100\mu F$. The whole circuit has been connected to $200V$, $50Hz$ supply. Calculate :

7

i) Impedance

ii) Current

iii) Power factor

iv) Real power

एक चोक क्वाइल का रेजिस्टर्स 10Ω औह्म तथा इन्डक्टन्स (प्रेरकत्व) $0.05H$ श्रेणी में $100\mu F$ कन्डेसर के साथ जुड़ा हुआ है। सम्पूर्ण सर्किट में $200V$, $50Hz$ की सप्लाई दी गई है। गणना करें।

i) इंपिडेन्स

ii) करेंट

iii) पॉवर फेक्टर

iv) रियल पॉवर

(11)

4. a) Explain how power in a 3φ circuit can be measured by two wattmeter method. 7

थी फेस सर्किट में दो वॅटमीटर की मदद से पॉवर कैसे नापी जाती है समझाइये।

- b) The power readings of two wattmeters are 15kw and -4kw for a 3-phase balanced load. If the supply voltage is balanced 440V, find the true power drawn by the load, p.f. and line current. 7

थी फेस बेलन्स लोड की दो वाट मीटर की पॉवर रीडिंग क्रमाश 15 किलोवाट तथा (-4 kw) चार किलो वाट है। अगर सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है तो दो पॉवर (वास्तविक शक्ति) लोड द्वारा लिया गया तथा पॉवर फेक्टर और लाइन करेन्ट ज्ञात कीजिए।

5. a) Compare Electric and Magnetic circuit. 7

इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट की तुलना कीजिए।

- b) Explain laws of Electromagnetic induction. 7

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन (विद्युत चुम्बकीय प्रेरण) के नियम लिखिए।

6. a) Explain the basic principle of a transformer and write its e.m.f. equations. 7

ट्रांसफॉर्मर का मूल सिद्धांत लिखिए। और उसकी ई.एम.एफ. समीकरण लिखिए।

- b) A 6600/440V, single phase 600 kVA transformer has 1200 primary turns. Find : 7

- i) Transformation Ratio
ii) Secondary turns
iii) Maximum flux through the core

(12)

एक सिंगल फेस 600 के. वी. ए. 6600/440 वोल्ट में ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक कुण्डली के फेरों की संख्या 1200 है। ज्ञात कीजिए।

- i) ट्रांसफॉर्मेशन रेशो
ii) द्वितीय फेरों की संख्या
iii) अधिकतम फ्लक्स कोर में

7. a) Explain open circuit and short circuit test on a single phase transformer. 7

ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर में समझाइये।

- b) Open circuit and short circuit test on a single phase transformer gave the following results. 7

$$V_0 = 200 \text{ V}, I_0 = 0.7 \text{ A}, W_0 = 20 \text{ Watt}$$

Test from primary side, $V_s = 10\text{V}$, $I_s = 10\text{A}$, $W_s = 40\text{Watt}$

Test from primary side Determine the equivalent circuit referred to primary side.

ओपन सर्किट (खुला परिपथ) तथा शॉर्ट सर्किट (लघु परिपथ) टेस्ट एक सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर निम्नाकित परिणाम प्राप्त होते हैं।

$$\text{ओपन सर्किट } V_0 = 200 \text{ V}, I_0 = 0.7 \text{ A}, W_0 = 20 \text{ Watt}$$

$$\text{शॉर्ट सर्किट (प्राथमिक तरफ) } V_s = 10\text{V}, I_s = 10\text{A}, W_s = 40\text{Watt}$$

इक्विवैलेन्ट सर्किट ज्ञात कीजिए, प्रायमरी तरफ संदर्भित (रेफ़ेड) करने पर

8. a) Describe the main parts of D.C. machines. 7

डी.सी. मशीन के मुख्य भागों को समझाइये।

- b) Explain the working of a diode and draw its V-I characteristics. 7

डायोड के कार्य का वर्णन कीजिए तथा उसके V-I कैरक्टेरिस्टिक्स (विशेषताओं) बताइये।

(13)