

केवल 230 वोल्ट की प्रदाय और मई है। गणना कीजिए

- (i) आग (ii) जनक गुणांक तथा
- (iii) मटिया अंगमुखी चुंचिये

8. Write short notes (any three) — 18 (6 each)

- (i) State the 21 stages of polyphase circuit over single phase circuit.
- (ii) Define amplitude, R.M.S.value and Average value.
- (iii) Prove that the current in a purely inductive circuit lags behind the voltage by $\pi/2$ radians.
- (iv) Distinguish between balanced and unbalanced system
- (v) State and explain Norton's Theorem
सिन्हांती तीन पर टिप्पणी नियमित।
 - (i) बहुकाला परिपथ के एक कला परिपथ की तुलना में लाभ दर्शाइये।
 - (ii) आयाम, आर.एम.एस. मान तथा औमन मान को परिभाषित कीजिए।
 - (iii) सिन्हांती कीजिए कि एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा, वोल्टेज में गोरियन पाठे होती है।
 - (iv) नीन केवल सन्तुलित एवं असन्तुलित प्रणाली।
 - (v) नोट्स प्रमय और नियमों पर सम्बद्ध हो।

THIRD SEMESTER ELECTRICAL ENGINEERING SCHEME JULY 2008

ELECTRICAL CIRCUITS

Time : Three Hours Maximum Marks : 100

- Note : (i) Attempt full or any three questions (objective type). The remaining questions may be attempted.
- कठन उपर्युक्त तीन उत्तिष्ठान करने के लिए 1 (वर्तुल प्रश्नों) आवश्यक है। शेष प्रश्नों में से किसी भी उत्तर को करा करिये।
- (ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
- किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम याना जायेगा।

1. Choose the correct answer.

सही उत्तर का चयन करें।

- i) In R-L-C series circuit the resonance occurs when
- (a) Resistance is zero
 - (b) Impedance is zero
 - (c) Reactance is zero
 - (d) None of the above

आर.एल.सी. श्रैणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति होती है
जबकि

- (अ) प्रतिरोध शून्य हो
- (ब) प्रतिवाधा शून्य है
- (स) प्रतिधात शून्य हो
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

ii) Internal resistance of ideal voltage source is

- | | |
|----------------|---------------------|
| (a) Very large | (b) 100Ω |
| (c) 0 (zero) | (d) can not be said |

आदर्श वोल्टता स्रोत का आनंदिक प्रतिरोध है-

- | | |
|---------------|----------------------|
| (अ) बहुत अधिक | (ब) 100Ω |
| (स) 0 (शून्य) | (द) कहा नहीं जा सकता |

iii) A star connected circuit has 12Ω resistance in each branch. The value of resistance in each branch in equivalent delta connection will be

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) 36Ω | (b) 24Ω |
| (c) 5Ω | (d) 12Ω |

एक स्टार संयोजित परिपथ की प्रत्येक शाखा का प्रतिरोध 12Ω है। समतुल्य डेल्टा संयोजन में प्रत्येक शाखा का प्रतिरोध होगा-

- | | |
|----------------|----------------|
| (अ) 36Ω | (ब) 24Ω |
| (स) 5Ω | (द) 12Ω |

iv) If supply frequency is doubled then inductive reactance will be -

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (a) Half ($\frac{1}{2}$) | (b) One fourth ($\frac{1}{4}$) |
| (c) Four times | (d) Double |

यदि प्रदायक की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाये तो प्रतिरोध प्रतिधात हो जायेगा -

- | | |
|--------------|--------------|
| (अ) आधा | (ब) एक चौथाई |
| (स) चार गुना | (द) दो गुना |


v) In R-L circuit when switch is closed then instantaneous current received from cell is

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) 0.632 times | (b) 0.865 times |
| (c) 0.135 times | (d) 0.368 times |

R-L परिपथ में जब स्विच को बंद करते हैं तो ताक्षणिक धारा सेल से प्राप्त धारा की

- | | |
|----------------|----------------|
| (अ) 0.632 गुना | (ब) 0.865 गुना |
| (स) 0.135 गुना | (द) 0.368 गुना |

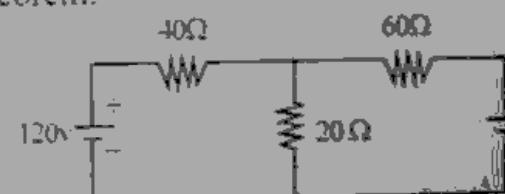Q. (a) Find current in 20Ω branch using Norton's Theorem.



दिये गये परिपथ में 20Ω शाखा में नोटन सूत्र का उपयोग करते हुये धारा का मान ज्ञात कीजिए।

- (b) Find current in 9Ω branch of given circuit using 'super position theorem'. 9



दिये गये परिपथ की 9 Ω शाखा में, सुपरपोजीशन प्रमेय का उपयोग करके हृदय धारा का मान ज्ञात कीजिए।

3. (a) Find current through galvanometer (50Ω) in the given circuit using Levene's Theorem. 9



दिये गये परिपथ में गल्वामीटर (50Ω) में सं बहनधारी धारा का मान थर्डोवन मूल्य का उपयोग करते हुये ज्ञान कीजिए।


- (b) In a given balanced 3-phase, 3-wire system with star connected load for which the line voltage is 440V. The impedance of each phase is $(9+j12)\Omega$. Find the line current and power absorbed by each phase. 9

एक दिये गये समत्रिलोक 3 कला, 3-नार प्रणाली, नारा संवारित भार वाला 440 वोल्ट का लाइन वॉल्टेज दिया गया है। प्रत्येक फेज की प्रतिवार्थी $(9+j12)\Omega$ है। लाइन धारा एवं प्रत्येक फेज में शक्ति व्यवहार ज्ञात कीजिए।

4. (a) Two impedances $Z_1 = (3+j4)\Omega$ and $Z_2 = (5+j6)\Omega$ are connected in parallel. If the supply voltage is 230 V and frequency is 50 Hz. Find :
 (i) Current and p.f. of the combined circuit. 9
 (ii) Current and p.f. of each circuit.

दो प्रतिवार्थी $Z_1 = (3+j4)\Omega$ तथा $Z_2 = (5+j6)\Omega$ समानर क्रम में जोड़े गये हैं। यदि संयुक्त परिपथ की 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की प्रदाता से जोड़ा गया है तो ज्ञात कीजिए।
 (अ) संयुक्त परिपथ की धारा एवं शक्ति गुणांक।
 (ब) प्रत्येक परिपथ में धारा एवं शक्ति गुणांक।

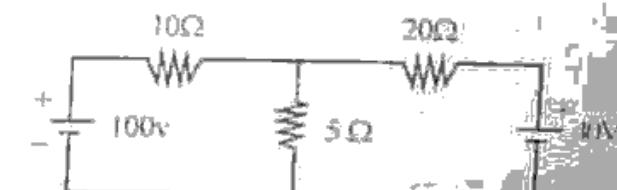- (b) Find current in 5Ω branch of given circuit using Nodal method. 9



दिये गये परिपथ की 5 Ω शाखा में जोड़ा दिया धारा का मान ज्ञात कीजिए।

5. (a) Derive the condition for resonance in R-L-C series circuit. 8

R-L-C श्रेणी परिपथ के लिये अनुवाद की गति को उन्यानि कीजिए।


- (b) Define following terms. 10

- (i) Unilateral element (ii) Bilateral element
- (iii) Active network (iv) Passive network
- (v) Node

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।


- (i) यूनिलेटरल अवयव (ii) बाइलेटरल अवयव
- (iii) सक्रिय नेटवर्क (iv) निर्विक्रिय नेटवर्क
- (v) नोड

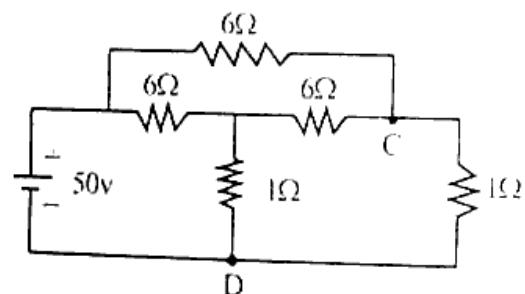6. (a) Find current in 'CD' branch of given circuit using Star-Delta transformation method. 10



दिये गये परिपथ को CD शाखा में स्टार-डेल्टा रूपांतरण विधि का उपयोग करते हुये धारा का मान ज्ञात कीजिए।

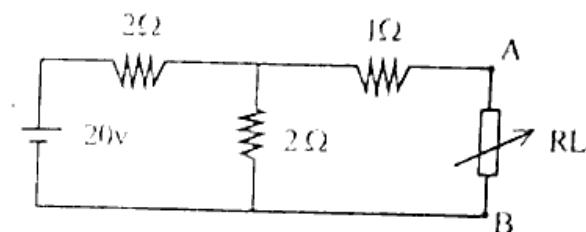- (b) In the given circuit, calculate the value of RL so that maximum power is transformed to it. Also calculate the value of maximum power transferred to RL . 8



ऊपर दिये गये परिपथ में RL का वह मान ज्ञात करो जिसके लिये उसे अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होगी। RL के उस मान के लिये अधिकतम शक्ति का मान भी ज्ञात करो।

7. (a) Write reasons of transient in any circuit. Define time constant. 9

किसी भी परिपथ में क्षणिकांतरे उत्पन्न होने के कारण लिखिए। समय स्थिरांक को परिभाषित कीजिए।

- (b) An electric circuit comprises of $R = 10\Omega$, $L = 20\text{mH}$ and $C = 100\mu\text{F}$ in series. A 50 Hz single phase 230V supply is given to it. Calculate-
 (i) current (ii) power factor and
 (iii) draw vector diagram 9

एक विद्युत परिपथ में $R = 10\Omega$, $L = 20$ मिली हेनरी तथा $C = 100$ माइक्रो फैराड श्रेणी में जुड़े हैं। उसे 50 हर्ज एक