

Total No. of Questions : 8

[Total No. of Printed Pages : 4]

Roll No

EC-305 (CBGS)**B.Tech., III Semester**

Examination, November 2018

Choice Based Grading System (CBGS)**Network Analysis****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Determine the current I in the circuit of figure-1 using

i) Mesh analysis

ii) Nodal analysis

चित्र -1 में दर्शाये गये सर्किट में करेंट I

i) मेश एनालिसिस

ii) नोडल एनालिसिस से निकालें

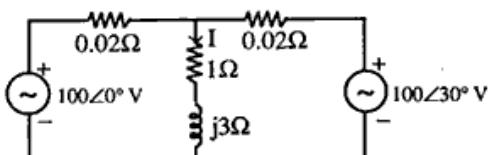


Figure 1

[2]

2. a) Classify different types of voltage and current source. Also draw their respective symbols.

विभिन्न प्रकार के वोल्टेज और करेंट सोर्सेस को वर्गीकृत कर उनके सिंबल बनाइए।

- b) Explain the principle working of RLC series resonance. RLC सीरीज सर्किट में रेसोनेन्स का कार्यसिद्धान्त बताइए।

3. Consider the graph shown in figure-2. Select a tree with twigs (4,5,6), for this tree write down the tie set matrix and cut set matrix.

चित्र-2 में दर्शाये गये ग्राफ में से (4,5,6) ट्रिव्स को लेकर ट्री बनाइए फिर उसकी टाय सेट मेट्रिक्स और कटसेट मेट्रिक्स लिखें।

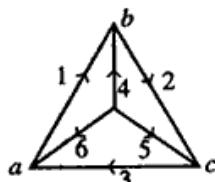


Figure 2

4. Calculate the current in the 6Ω resistor of the circuit of figure-3 by

i) Thevenin's theorem

ii) Super position theorem

चित्र-3 में दर्शाये गये सर्किट में 6Ω रेसिस्टर में

i) थेवनिन थ्योरम और

ii) सुपर पोजिशन थ्योरम

से करेंट पता करें।

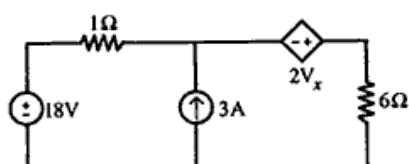


Figure 3

5. a) Determine the value of R_L to be connected across AB in figure-4, for maximum power transfer. Also calculate the maximum power absorbed by R_L .

[3]

चित्र-4 में दर्शाये गये सर्किट में वह वेल्यू R_L की निकाले जो AB टर्मिनल पर लगाने पर मेजिमम पॉवर ट्रांसफर करें। R_L द्वारा मेजिमम अवशोषित पॉवर भी निकालें।

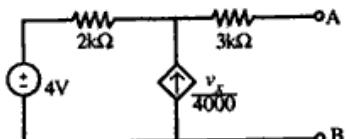


Figure 4

- b) State and prove Millman's Theorem and Tellegen's Theorem
मिलमेन थ्योरम और टेलेजेन्स थ्योरम को परिभाषित और सत्यापित करें।
6. a) In the circuit of figure-5 at time t_0 , after the switches was closed, it is found that $v_2 = +5v$. You are required to determine the values of $i_2(t_0)$ and $\frac{di_2}{dt}(t_0)$.

चित्र-5 में दर्शाये गये सर्किट में समय t_0 पर स्विच बंद करने के बाद $v_2 = +5v$ आप $i_2(t_0)$ और $\frac{di_2}{dt}(t_0)$ पता करें।

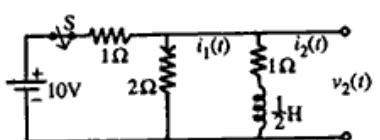


Figure 5

- b) In the circuit of figure-6 after the switch has been in the open position for a long time it is closed at $t=0$. Find the voltage across the capacitor.
- चित्र-6 में दर्शाये गये सर्किट में स्विच बहुत देर खुला रहने के पश्चात $t=0$ पर बन्द किया जाता है। अब आप केमेसिटर पर वित्तना बोल्टेज है निकालें।

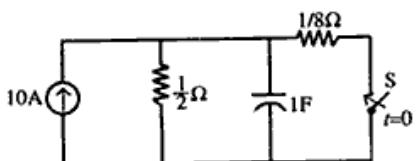


Figure 6

PTO

[4]

7. a) Find the current $i(t)$ for $t > 0$ for the circuit of figure-7. Assume that the circuit has reached steady state at $t = 0$. Switch is closed at $t = 0$

चित्र-7 में दिये सर्किट में $t > 0$ पर करेंट $i(t)$ निकालें। यह मान कर चलें कि $t = 0$ पर स्टडी स्टेट पहुँच चुकी थी। स्विच $t = 0$ पर बंद किया गया है।

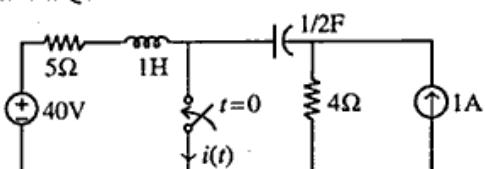


Figure 7

- b) Verify reciprocity theorem for the network shown in figure-8.

चित्र-8 में दिये गये नेटवर्क में रेसिप्रोसिटी थ्योरम सत्यापित करें।

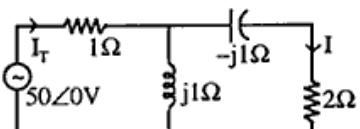


Figure 8

8. Calculate the Z and Y parameters of the network shown in figure-9. Also determine if the network is reciprocal and symmetrical or not

चित्र-9 में दिए गये नेटवर्क के Z और Y पेरामीटर्स निकालें और पता करें कि यह नेटवर्क रेसिप्रोकल और सिमिट्रिक है कि नहीं।

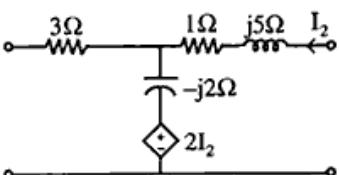


Figure 9

EC-305 (CBGS)

42