

**THIRD SEMESTER
ELECTRICAL ENGINEERING
SCHEME JULY 2008
ELECTRICAL CIRCUITS**

Time : Three Hours**Maximum Marks : 100**

Note : i) Attempt total Six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छ: प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer: 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) Three resistance each of 6Ω are connected in delta then its equivalent star arrangement will have a resistance in each branch of the value of तीन प्रतिरोध प्रत्येक 6Ω डेल्टा संयोजित है तो इनके तुल्यकारी स्टार संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रतिरोध का मान होगा-

- | | |
|---------------|----------------|
| (a) 2Ω | (b) 3Ω |
| (c) 4Ω | (d) 12Ω |

8. Write short notes on any three of the following:

$6 \times 3 = 18$

- i) Effects of resonance
 - ii) Star to delta transformation
 - iii) Super position theorem
 - iv) Effect of 3ϕ unbalanced load
- निम्न में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
- i) अनुनाद के प्रभाव
 - ii) स्टार से डेल्टा रूपान्तरण
 - iii) सुपर पोजिशन प्रमेय
 - iv) त्रिक्ला असंतुलित भार के प्रभाव



Energy stored by capacitor is-
संधारित धारा संग्रहित ऊर्जा है-

- (a) $\frac{1}{2}CV^2$
- (b) $1.2CV^2$
- (c) $\frac{1}{2}CV^3$
- (d) $2CV^2$

iii) The RMS value of an AC source is 20 volts then its peak value will be-

- (a) 12.74 volts
- (b) 20 volts
- (c) 28 volts
- (d) 56 volts

एक प्रत्यावर्ती धारा संकेत का औसत वृत्त मान 20 वोल्ट है तो इसका अधिकतम मूल्य होगा-

- (a) 12.74 वोल्ट्स
- (b) 20 वोल्ट्स
- (c) 28 वोल्ट्स
- (d) 56 वोल्ट्स

iv) Which one of the following is most suitable for bilateral circuit

- (a) Battery
- (b) Definite current source
- (c) Alternator
- (d) Copper conductor

निम्न में से कौन सा द्विदिशीय परिपथ का उपयोगी है-

- (a) कैटरी
- (b) निश्चित धारा स्रोत
- (c) प्रत्यावर्तक
- (d) ताप्रवाहक

v) If supply frequency is doubled then the inductive reactance will become-


- (a) half
- (b) One fourth
- (c) Four times
- (d) Two times

यदि प्रदायक की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाय तो प्रतिरोध हो जाएगी-

- (अ) आधी
- (ब) चौथाई
- (स) चौगुनी
- (द) दुगुनी

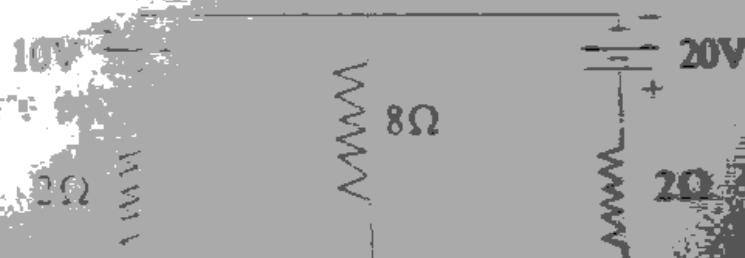2. a) Write the statement of Thevenin's theorem. Find the current flowing through 8Ω resistor in the given circuit using Thevenin's theorem. 9

थेवेनिन प्रमेय का कथन लिखिए। इस प्रमेय का उपयोग करते हुये दिये गये परिपथ चित्र में 8Ω प्रतिरोध काली शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।



(a)

- (a) Define the relationships between line and phase voltages and currents in 3ϕ star connection.
- त्रिफास स्टार संयोजन के लिये लाइन और फेज वोल्टेज एवं कॉर्डेन्स के मध्य संबंधों के बारे में विवरण।

- (b) Explain transients and the methods of their generations with suitable examples. 6

समकालीर अविकल्प एवं इनके उत्थान की विधियों के बारे में विवरण एवं उदाहरण के साथ प्रत्येक उत्थान का वर्णन।

- b) A series RL circuit with $R = 10\Omega$ and $L = 20H$ has a D.C. voltage of $50V$ applied through a switch at $t = 0$. Find 12

- i) The equation for the current and voltages across different elements

- ii) The current at $t = 0.5$ sec.

- iii) The time at $e_R = e_L$

एक श्रेणी RL परिपथ में $50V$ का प्रतिग्राही $20H$ के विद्युत को $100V$ दिघारा वोल्टज से चुप्पीय बनाया $t = 0$ पर जोड़ा गया है। तब ज्ञात कीजिए।

- i) विभिन्न अवयवों के पार्श्व में धारा एवं वोल्टता की व्यापीकरण

- ii) $t = 0.5$ सेकण्ड पर धारा

- iii) ग्राम्य जब $e_R = e_L$ है

(b)

- 1) a) State the maximum power transfer theorem. Find the maximum power transferred to the load in the given circuit by maximum power transfer theorem. 10

अधिकातम विकिरण स्थानांतरण प्रमेय बताइये। दिये गये परिपथ में अधिकातम विकिरण स्थानांतरण प्रमेय से भार को स्थानांतरित अधिकातम विकिरण ज्ञात कीजिए।



- b) A resistor of 10Ω , inductor of $10mH$ and capacitor of $100\mu F$ are connected in series across a $100V \angle 30^\circ$ supply calculate. 8

- i) Impedance

- ii) Current and power factor

- iii) Power with watts

- iv) Voltage across R,L and C

Draw its phasor diagram

एक 10Ω का प्रतिरोध, $10mH$ का प्रेरक तथा $100\mu F$ का संयोनित एक $100V$, $50Hz$ प्रदाय के साथ श्रेणीक्रम में लगे हैं। गणना कीजिये।


- प्रतिबाध
 - धारा एवं शक्ति गुणांक
 - शक्ति वॉट में
 - R,L और C के पाश्व में विभाग
- इसका सदिश चित्र भी खोचिये।

5. a) Derive the formulae for resonance frequency for RLC series circuit. 9

RLC श्रेणीक्रम परिपथ हेतु रेसोनेन्स आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए।

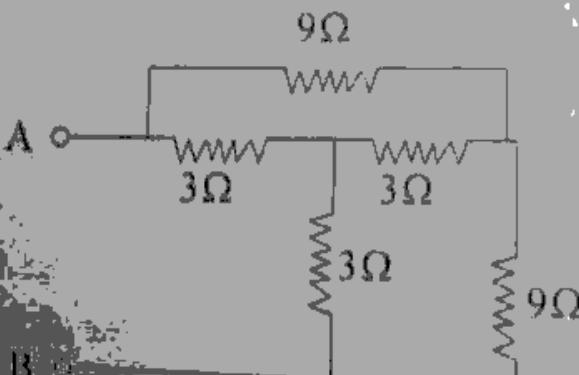
b) Calculate the equivalent resistance across A and B. 9

A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।



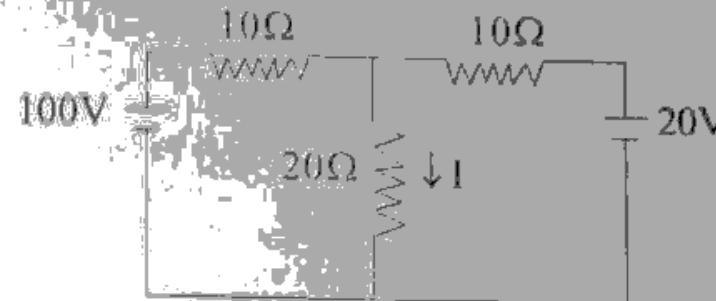6. Find the value of current through 20Ω resistor by both node and mesh method. 8

दिये गये परिपथ में 20Ω प्रतिरोध से बहने वाली धारा का नोड तथा मेश दोनों विधि से ज्ञात कीजिए।



7. a) Two impedance given by $z_1 = 10 + j5$ and $z_2 = 8 + j6$ are joined in parallel and connected across a voltage of $v = 200 + j0$. Calculate the circuit current I , branch currents I_1, I_2 and phase angle and power factor of branch currents. 10

दो प्रतिबाधाओं $z_1 = 10 + j5$ और $z_2 = 8 + j6$ को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इन्हें $v = 200 + j0$ के पाश्व में संयोजित किया गया है। परिपथ की कुल धारा I , शाखा धाराएँ I_1, I_2 तथा फेस कोण एवं शाखा धाराओं के शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए।

b) Explain the 3 wattmeter method of power measurement in 3 phase 4 wire electrical supply system. 8

त्रिकला 4 तार विद्युत प्रदाय प्रणाली में 3 वाटमीटर विधि से शक्ति मापन को समझाइये।